

IV Praktikum 2022

Vorbereitungsteil:

Aufgabe 1

$$|E| = \frac{1}{\sqrt{2}} 1V, R_1 = R_2 = R = 50\Omega$$

1. Bestimmen Sie Pmax.

$$P_{max} = \frac{|E|^2}{4R}$$

$$|E|^2 = \left(\frac{1V}{\sqrt{2}}\right)^2 \Rightarrow U_{eff}^2 = \frac{1}{2} V^2$$

$$P_{max} = \frac{1V^2}{4R} = \frac{1V^2}{8R} = \frac{1}{400} \frac{V^2}{\Omega} = 2,5mW$$

syms R E

P_max = abs(E)^2/(4*R)

P_max =

$$\frac{|E|^2}{4R}$$

P_max = double(subs(P_max,[E,R],[1/sqrt(2),50]))*1000 %W --> mW

P_max = 2.5000

2. Bestimmen Sie S21(jω).

$$S_{21} = k \frac{U_2}{E} = 2 \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \frac{U_2 U_1}{U_1 E} \Rightarrow S_{21} = 2 \frac{U_2}{E}$$

$$U_2 = I * R_2$$

$$I = \frac{E}{R_{ges}} \Rightarrow U_2 = \frac{E}{R_{ges}} R_2 \rightarrow S_{21} = 2 \frac{R_2}{R_{ges}}$$

$$R_{ges} = R + C || R$$

$$C || R = \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}} \Rightarrow R_{ges} = R + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}}$$

$$S_{21} = 2 \frac{R}{R + \frac{R}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{1 + \frac{1}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{\frac{j\omega CR + 1}{j\omega CR + 1} + \frac{1}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{\frac{j\omega CR + 2}{j\omega CR + 1}} = 2 \frac{j\omega CR + 1}{j\omega CR + 2} = \frac{2\omega CR - 2j}{\omega CR - 2j}$$

```
syms R omega C
R_ges = R + 1/(1i*omega*C+1/R);
S_21 = 2*R/(R+R*(1+i*omega*C*R)) %2*R/R_ges
```

$$S_{21} = \frac{2R}{R + R(1 + CR\omega i)}$$

```
simplify(S_21,"Steps",640)
```

$$\text{ans} = \frac{2}{2 + CR\omega i}$$

3. Bestimmen Sie $|S_{21}(j\omega)|^2$ und $\text{AdB}(\omega)$.

```
simplify(abs(S_21)^2,"Steps",3)
```

$$\text{ans} = \frac{4}{|2 + CR\omega i|^2}$$

```
S21_abs_quad = (4*C^2*R^2*omega^2)/(C^2*R^2*omega^2 + 4) + 4/(C^2*R^2*omega^2 + 4)
```

$$S_{21_abs_quad} = \frac{4}{C^2 R^2 \omega^2 + 4} + \frac{4 C^2 R^2 \omega^2}{C^2 R^2 \omega^2 + 4}$$

```
simpS21_abs_quad = simplify(S21_abs_quad,"Steps",10)
```

$$\text{simpS21_abs_quad} = 4 - \frac{12}{C^2 R^2 \omega^2 + 4}$$

```
A_db = -10*log10(1/simpS21_abs_quad)
```

$$A_{db} = -\frac{10 \log\left(-\frac{1}{\frac{12}{C^2 R^2 \omega^2 + 4} - 4}\right)}{\log(10)}$$

```
simA_db = simplify(A_db,"Steps",10)
```

simA_db =

$$- \frac{10 \log \left(\frac{C^2 R^2 \omega^2 + 4}{4 C^2 R^2 \omega^2 + 4} \right)}{\log(10)}$$

4. Zeichnen Sie AdB(ω) qualitativ.

```
syms A_db(omega)
```

```
A_db = symfun(simA_db,[C,R,omega])
```

A_db(C, R, omega) =


$$- \frac{10 \log \left(\frac{C^2 R^2 \omega^2 + 4}{4 C^2 R^2 \omega^2 + 4} \right)}{\log(10)}$$

```
plot((A_db(0.1,50,0:1/1000:3))) %Welche Werte für C?
```

```
xlabel ("f [Hz]")
```

```
ylabel("A_{dB}(\omega)")
```

```
grid("minor")
```

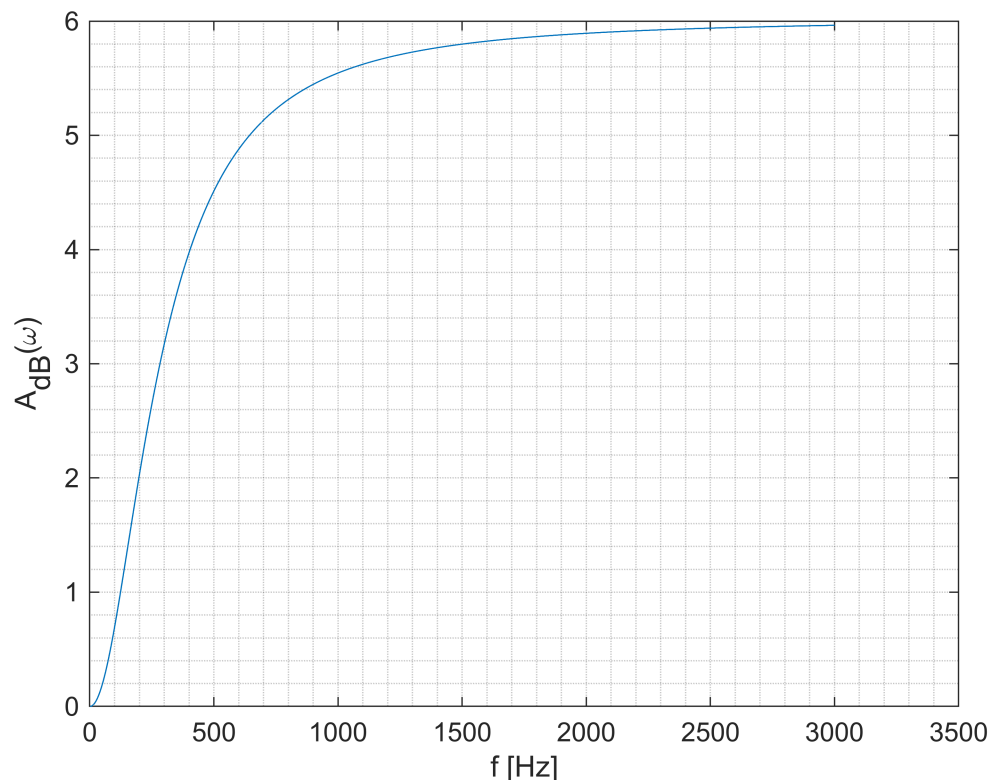

5. Handelt es sich um ein Hochpass- oder ein Tiefpassfilter? Begründen Sie Ihre Antwort.

Anhand des Plot ist die Dämpfung für hohe Freq. groß und für kleine Freq. klein. Das Verhalten spiegelt einen Tiefpass wieder

```
double(solve(subs(simA_db,[C,R],[0.1,50])==3))
```

```
ans = 2×1  
-0.2818  
0.2818
```

```
%xline(ans(2)*1000,LineStyle="-",LineWidth=4,DisplayName="\omega_g")
```

```
xline(ans(2)*1000,"LineStyle","--")
```

```
xlim("auto")
```

```
ylim("auto")
```

```
legend(["A_{dB}","\omega_g"])
```

```
title("Plot")
```

