

# IV Praktikum 2022

## Vorbereitungsteil:

### Aufgabe 1

$$|E| = \frac{1}{\sqrt{2}} 1V, R_1 = R_2 = R = 50\Omega$$

#### 1. Bestimmen Sie Pmax.

$$P_{max} = \frac{|E|^2}{4R}$$

$$|E|^2 = \left(\frac{1V}{\sqrt{2}}\right)^2 \Rightarrow |E|^2 = \frac{1}{2} V^2$$

$$P_{max} = \frac{1V^2}{4R} = \frac{1V^2}{8R} = \frac{1}{400} \frac{V^2}{\Omega} = 2,5mW$$

syms R E

P\_max = abs(E)^2/(4\*R)

P\_max =

$$\frac{|E|^2}{4R}$$

P\_max = double(subs(P\_max,[E,R],[1/sqrt(2),50]))\*1000 %W --> mW

P\_max = 2.5000

#### 2. Bestimmen Sie S21(jω).

$$S_{21} = k \frac{U_2}{E} = 2 \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \frac{U_2}{U_1} \frac{U_1}{E} \Rightarrow S_{21} = 2 \frac{U_2}{E}$$

$$U_2 = I * \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C}\right)^{-1} \Rightarrow U_2 = \frac{E}{R_{ges}} * \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C}\right)^{-1} \rightarrow S_{21} = 2 \frac{\left(R_2 + \frac{1}{j\omega C}\right)^{-1}}{R_{ges}}$$
$$I = \frac{E}{R_{ges}}$$

$$R_{ges} = R + C || R$$

$$C || R = \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}} \Rightarrow R_{ges} = R + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}}$$

$$S_{21} = 2 \frac{\left(\frac{1}{R} + j\omega C\right)^{-1}}{R + \frac{R}{j\omega CR + 1}}$$

```
syms R omega C real
R_ges = R + 1/(1i*omega*C+1/R);
S_21 = 2*((1/R+1i*omega*C)^-1)/(R+R/(1+1i*omega*C*R)) %2*R/R_ges
```

S\_21 =

$$\frac{2}{\left(\frac{1}{R} + C \omega i\right) \left(R + \frac{R}{1 + C R \omega i}\right)}$$

```
simplify(S_21,"Steps",640)
```

ans =

$$\frac{2}{2 + C R \omega i}$$

### 3. Bestimmen Sie $|S_{21}(j\omega)|^2$ und $AdB(\omega)$ .

```
simplify(abs(S_21)^2,"Steps",100)
```

ans =

$$\frac{4 R^2 |C R \omega - i|^2}{|C R \omega - 2 i|^2 |1 + C R \omega i|^2 |R|^2}$$

```
S21 = 4/(C^2*R^2*omega^2 + 4) - (2i*C*R*omega)/(C^2*R^2*omega^2 + 4)
```

S21 =

$$\frac{4}{C^2 R^2 \omega^2 + 4} - \frac{2 C R \omega i}{C^2 R^2 \omega^2 + 4}$$

```
simpS21_abs_quad = (4*C^2*R^2*omega^2)/(C^2*R^2*omega^2 + 4)^2 + 16/(C^2*R^2*omega^2 + 4)^2
```

simpS21\_abs\_quad =

$$\frac{16}{(C^2 R^2 \omega^2 + 4)^2} + \frac{4 C^2 R^2 \omega^2}{(C^2 R^2 \omega^2 + 4)^2}$$

```
A_db = 10*log10((C^2*R^2*omega^2 + 4)^2/(4*C^2*R^2*omega^2+16))
```

A\_db =

$$\frac{10 \log\left(\frac{(C^2 R^2 \omega^2 + 4)^2}{4 C^2 R^2 \omega^2 + 16}\right)}{\log(10)}$$

```
simA_db = simplify(A_db,"Steps",100)
```

simA\_db =

$$\frac{10 \log\left(\frac{C^2 R^2 \omega^2}{4} + 1\right)}{\log(10)}$$

#### 4. Zeichnen Sie $A_{dB}(\omega)$ qualitativ.


```
syms A_db(omega)
```

```
A_db = symfun(simA_db,[C,R,omega])
```

A\_db(C, R, omega) =

$$\frac{10 \log\left(\frac{C^2 R^2 \omega^2}{4} + 1\right)}{\log(10)}$$
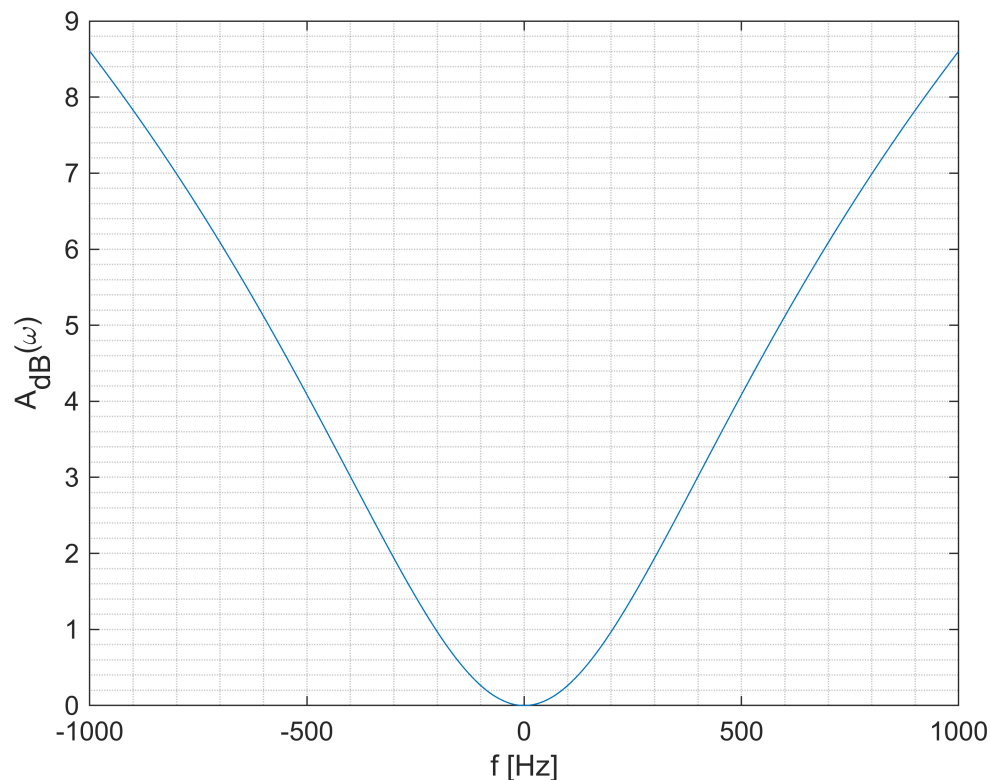
```
plot(-1000:1:1000,A_db(0.1,50,-1:1/1000:1)) %Welche Werte für C?
xlabel ("f [Hz]")
ylabel("A_{dB}(\omega)")
grid("minor")
```



#### 5. Handelt es sich um ein Hochpass- oder ein Tiefpassfilter? Begründen Sie Ihre Antwort.

Hochpass, da tiefe Frequ. blockiert werden

```
wg = solve(A_db==3)
```

```
wg =
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{2 \sqrt{10^{3/10} - 1}}{C R} \\ \frac{2 \sqrt{10^{3/10} - 1}}{C R} \end{pmatrix}$$


```
double(subs(wg,[C,R],[0.1,50]))
```

```
ans = 2×1  
-0.3991  
0.3991
```

```
double(vpasolve(subs(A_db,[C,R],[0.1,50])==3))
```

```
ans = -0.3991
```
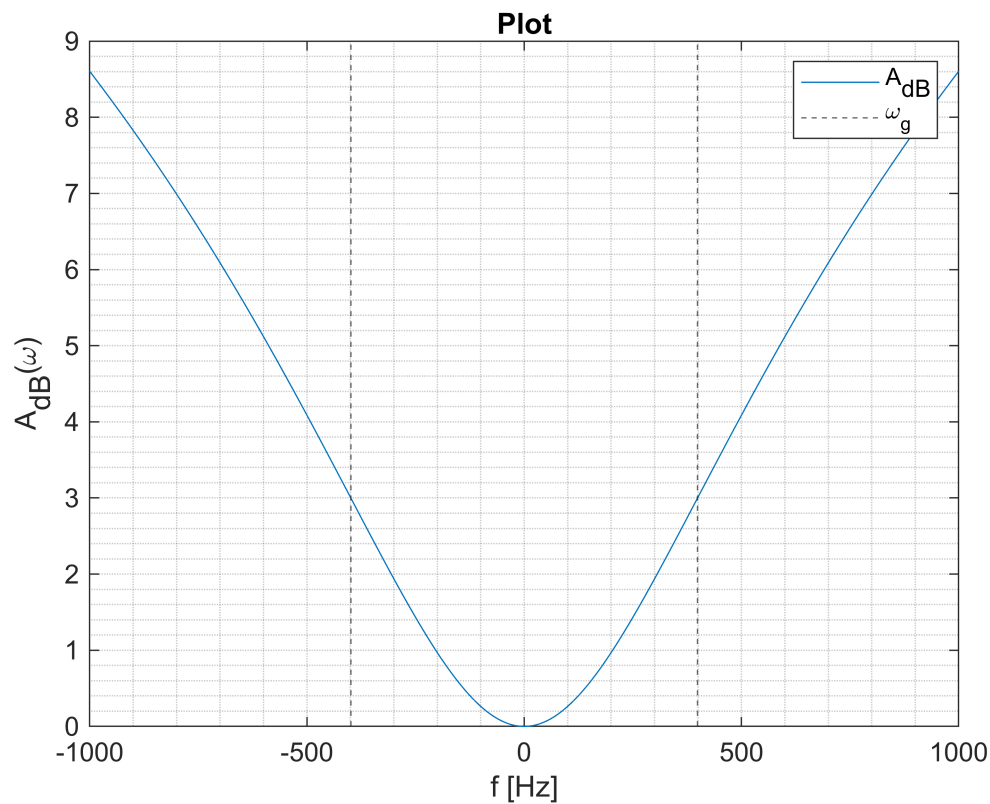
```
xline(ans*1000,"LineStyle","--")  
xline(-ans*1000,"LineStyle","--")  
xlim("auto")  
ylim("auto")  
legend(["A_{dB}","\omega_g"])  
title("Plot")
```



Kondensator:  $X_c = \frac{1}{j\omega C}$  mit  $\omega = 2\pi f$

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$f_g = 1/(1i*2*pi*R*C)$$

$$f_g =$$

$$-\frac{i}{2 C R \pi}$$

$$A_{dB}$$

$$A_{dB}(C, R, \omega) =$$

$$\frac{10 \log\left(\frac{C^2 R^2 \omega^2}{4} + 1\right)}{\log(10)}$$

$$\text{double}(\text{subs}(A_{dB}, \omega, 2*pi*f_g))$$

$$\text{ans} = -1.2494$$

## Aufgabe 2

1.  $\Omega_s < 2 \rightarrow n=3$
2.  $\Theta = 30 \quad r_1 = r_2 = 1$
- 3.
- 4.