

IV Praktikum 2022

Vorbereitungsteil:

Aufgabe 1

$$|E| = \frac{1}{\sqrt{2}} 1V, R_1 = R_2 = R = 50\Omega$$

$$a) P_{max} = \frac{U_{eff}^2}{4R}$$

$$U_{eff}^2 = \left(\frac{|E|}{\sqrt{2}}\right)^2 \Rightarrow U_{eff}^2 = \left(\frac{1V}{\sqrt{2}}\right)^2 \Rightarrow U_{eff}^2 = \frac{1V^2}{2}$$

$$P_{max} = \frac{U_{eff}^2}{4R} = \frac{1V^2}{8R} = \frac{1}{8} \frac{V^2}{\Omega} = 1,25mW$$

```
syms U_eff R E
P_max = U_eff^2/(4*R)
```

```
P_max =
```

$$\frac{U_{eff}^2}{4R}$$

```
P_max = double(subs(P_max,[U_eff,R],[1/2,50]))*1000 %W --> mW
```

```
P_max = 1.2500
```

b)

$$S_{21} = k \frac{U_2}{E} = 2 \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \frac{U_2 U_1}{U_1 E} \Rightarrow S_{21} = 2 \frac{U_2}{E}$$

$$U_2 = I * R_2$$

$$I = \frac{E}{R_{ges}} \Rightarrow U_2 = \frac{E}{R_{ges}} R_2 \rightarrow S_{21} = 2 \frac{R_2}{R_{ges}}$$

$$R_{ges} = R + C || R$$

$$C || R = \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}} \Rightarrow R_{ges} = R + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}}$$

$$S_{21} = 2 \frac{R}{R + \frac{R}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{1 + \frac{1}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{\frac{j\omega CR + 1}{j\omega CR + 1} + \frac{1}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{\frac{j\omega CR + 2}{j\omega CR + 1}} = 2 \frac{j\omega CR + 1}{j\omega CR + 2} = 2 - \frac{2}{2 + j\omega CR}$$

```
syms R j omega C
R_ges = R + 1/(j*omega*C+1/R);
S_21 = 2*R/R_ges
```

$$S_{21} = \frac{2R}{R + \frac{1}{\frac{1}{R} + Cj\omega}}$$

```
simplify(S_21,"Steps",10)
```

$$\text{ans} = 2 - \frac{2}{CRj\omega + 2}$$