

IV Praktikum 2022

Vorbereitungsteil:

Aufgabe 1

$$|E| = \frac{1}{\sqrt{2}} 1V, R_1 = R_2 = R = 50\Omega$$

1. Bestimmen Sie Pmax.

$$P_{max} = \frac{U_{eff}^2}{4R}$$

$$U_{eff}^2 = \left(\frac{|E|}{\sqrt{2}}\right)^2 \Rightarrow U_{eff}^2 = \left(\frac{1V}{\sqrt{2}}\right)^2 \Rightarrow U_{eff}^2 = \frac{1V^2}{2}$$

$$P_{max} = \frac{\frac{1V^2}{2}}{4R} = \frac{1V^2}{8R} = \frac{1}{8} \frac{V^2}{\Omega} = 1,25mW$$

```
syms U_eff R E
P_max = U_eff^2/(4*R)
```

```
P_max =
```

$$\frac{U_{eff}^2}{4R}$$

```
P_max = double(subs(P_max,[U_eff,R],[1/2,50]))*1000 %W --> mW
```

```
P_max = 1.2500
```

2. Bestimmen Sie S21(jω).

$$S_{21} = k \frac{U_2}{E} = 2 \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \frac{U_2}{U_1} \frac{U_1}{E} \Rightarrow S_{21} = 2 \frac{U_2}{E}$$

$$U_2 = I * R_2$$

$$I = \frac{E}{R_{ges}} \Rightarrow U_2 = \frac{E}{R_{ges}} R_2 \rightarrow S_{21} = 2 \frac{R_2}{R_{ges}}$$

$$R_{ges} = R + C || R$$

$$C || R = \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}} \Rightarrow R_{ges} = R + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R}}$$

$$S_{21} = 2 \frac{R}{R + \frac{R}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{1 + \frac{1}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{\frac{j\omega CR + 1}{j\omega CR + 1} + \frac{1}{j\omega CR + 1}} = \frac{2}{\frac{j\omega CR + 2}{j\omega CR + 1}} = 2 \frac{j\omega CR + 1}{j\omega CR + 2} = \frac{2\omega CR - 2j}{\omega CR - 2j}$$

```
syms R omega C
R_ges = R + 1/(1i*omega*C+1/R);
S_21 = 2*R/R_ges
```

$$S_{21} = \frac{2R}{R + \frac{1}{\frac{1}{R} + C\omega i}}$$

```
simplify(S_21,"Steps",640)
```

$$\text{ans} = 2 - \frac{2}{2 + C R \omega i}$$

3. Bestimmen Sie $|S_{21}(j\omega)|^2$ und $\text{AdB}(\omega)$.

```
simplify(abs(S_21)^2,"Steps",3)
```

$$\text{ans} = \frac{4|C R \omega - i|^2}{|C R \omega - 2i|^2}$$

$$S_{21_abs_quad} = (4 \cdot C^2 \cdot R^2 \cdot \omega^2) / (C^2 \cdot R^2 \cdot \omega^2 + 4) + 4 / (C^2 \cdot R^2 \cdot \omega^2 + 4)$$

$$S_{21_abs_quad} = \frac{4}{C^2 R^2 \omega^2 + 4} + \frac{4 C^2 R^2 \omega^2}{C^2 R^2 \omega^2 + 4}$$

```
simpS21_abs_quad = simplify(S21_abs_quad,"Steps",10)
```

$$\text{simpS21_abs_quad} = 4 - \frac{12}{C^2 R^2 \omega^2 + 4}$$

$$A_{db} = -10 \cdot \log_{10}(1/\text{simpS21_abs_quad})$$

$$A_{db} = -\frac{10 \log\left(-\frac{1}{\frac{12}{C^2 R^2 \omega^2 + 4} - 4}\right)}{\log(10)}$$

```
simA_db = simplify(A_db,"Steps",10)
```

simA_db =

$$-\frac{10 \log\left(\frac{C^2 R^2 \omega^2 + 4}{4 C^2 R^2 \omega^2 + 4}\right)}{\log(10)}$$

4. Zeichnen Sie $A_{dB}(\omega)$ qualitativ.


```
syms A_db(omega)
```

```
A_db = symfun(simA_db,[C,R,omega])
```

$A_{dB}(C, R, \omega) =$

$$-\frac{10 \log\left(\frac{C^2 R^2 \omega^2 + 4}{4 C^2 R^2 \omega^2 + 4}\right)}{\log(10)}$$
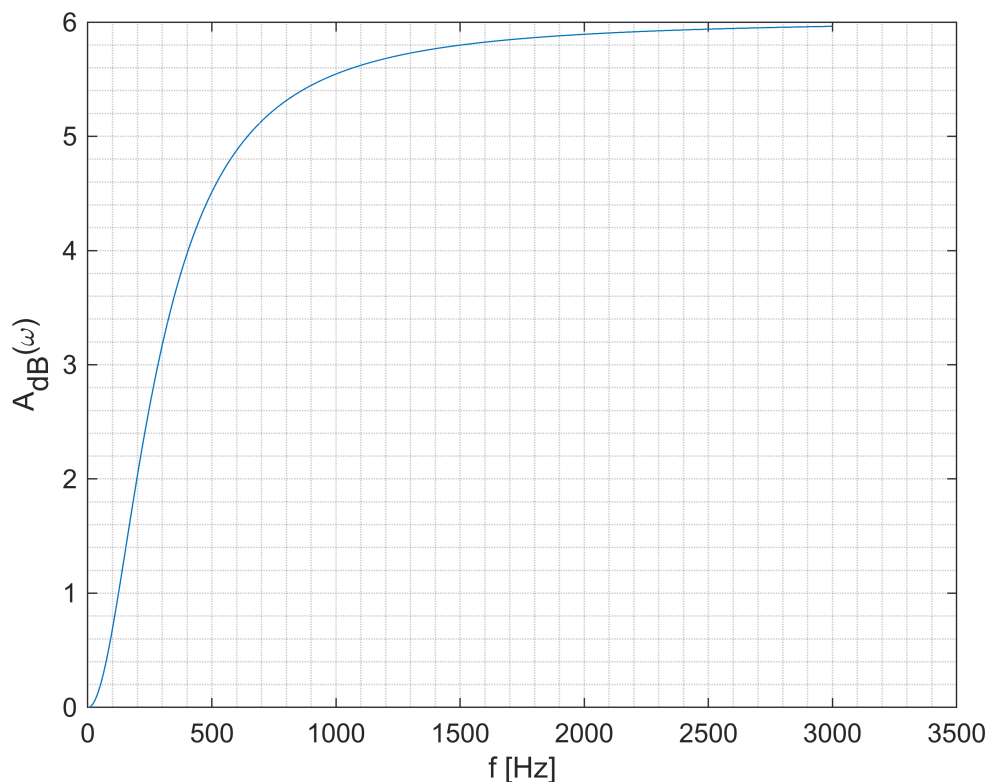
```
plot((A_db(0.1,50,0:1/1000:3)))%Welche Werte für C?  
xlabel ("f [Hz]")  
ylabel("A_{dB}(\omega)")  
grid("minor")
```



5. Handelt es sich um ein Hochpass- oder ein Tiefpassfilter? Begründen Sie Ihre Antwort.

Anhand des Plot ist die Dämpfung für hohe Freq. groß und für kleine Freq. klein. Das Verhalten spiegelt einen Tiefpass wieder

